



# ISEL

**ADEETC**

Área Departamental de  
Engenharia Electrónica e  
de Telecomunicações e  
de Computadores

Licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores

## ***Jogo da Roleta***

*Keyboard Reader*

*(Roulette Game)*

A46378 Berto Barata

A44787 Gonçalo Garcia

A44776 João Gomes

Professores:

Pedro Miguens Matutino (pedro.miguens@isel.pt)

Nuno Sebastião (nuno.sebastiao@isel.pt)

Projeto de

Laboratório de Informática e Computadores

2020 / 2021 inverno

22 de outubro de 2020

# Índice

Introdução.....	3
Display.....	4
Outputs .....	5
Interface.....	5
Classe RouletteDisplay.....	6
Conclusões.....	7
A.1. Descrição CUPL do bloco Roulette Display .....	8
A.2. Esquema elétrico do módulo <i>Roulette Display</i> .....	9
A.3. Código Java da classe Roulette Display.....	10

## Introdução

O projeto semestral desta unidade curricular como já apresentado anteriormente consiste no desenvolvimento de um jogo da roleta. O seu modo de jogo também foi explicado anteriormente.

O sistema que implementa o jogo será constituído por um computador (módulo de controlo), um teclado de doze teclas, um moedeiro, um mostrador *LCD* de duas linhas com dezasseis caracteres cada, um mostrador da roleta e uma chave de manutenção (para colocar o sistema em modo de manutenção).


O módulo ***Roulette Display*** é precisamente o mostrador da roleta que depois de realizar uma animação a rodar, depois de serem efetuadas todas as apostas, acaba por apresentar um valor. É importante mencionar que esta animação é não bloqueante daí a existência de 2 métodos (*startAnimation* e *animation*).

O módulo utilizado neste projeto é um «display de 7 segmentos» e o dispositivo utilizado é **RD47seg**

 
## Display

O módulo **Roulette Display** é composto pelo **RD47seg** e por uma **ATF750C** programada para se poder controlar o display de forma programada posteriormente em JAVA.


O **RD47seg** aceita cinco linhas de dados de entrada (d0.. 4), que é armazenado num registo interno em cada borda ascendente do sinal do **wr**. Os dados descodificados estão ligados aos 7 pinos de saída (a g) que conduzir os LEDs do ecrã de 7 segmentos. A fase (ph) entrada é usado para inverter a fase de tabela de funções.



a) RD47seg

 

b) Diagrama do Circuito Interno

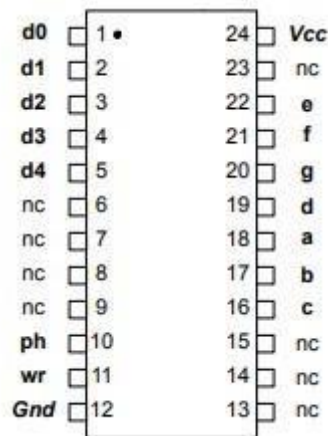

c) PIN Description de **ATF750C**

Figura 1 – Bloco **Roulette Display**

## Outputs

As saídas de cada registo são decodificadas como mostrado na figura abaixo e apresentados no display.


 


Figura 2 – Caracteres possíveis de apresentar no **RD47seg** e respetivos códigos
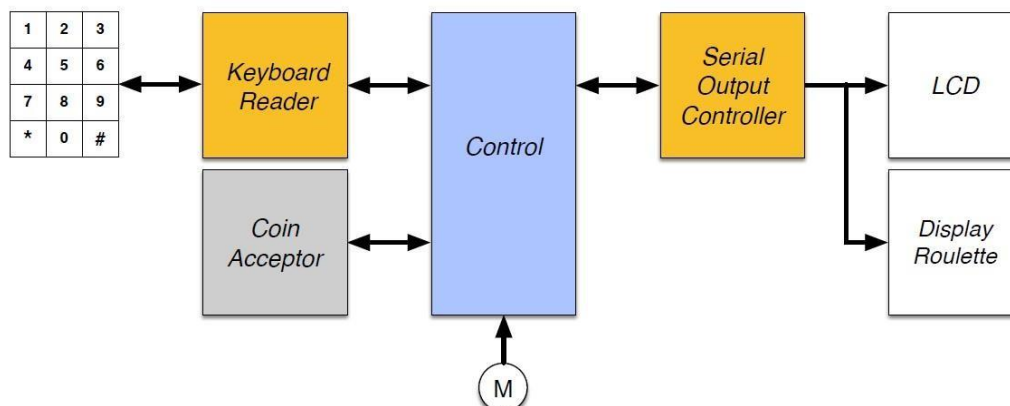
## Interface

Implementou-se o módulo *Roulette Display* em *software*, recorrendo a linguagem Java. Nesta fase do trabalho, realizou-se apenas uma das classes: ***Roulette Display***.



## Classe RouletteDisplay

A essência desta classe reside no facto de ela criar uma animação não bloqueante, daí o facto de existirem 2 metodos diferentes em que quando queremos fazer a animação (apenas o rodar da roleta) faz-se o *startAnimation* e depois dentro de um *loop while* chama-se diversas vezes o método *animation* deixando assim de ser bloqueante pois podemos correr outros métodos dentro do mesmo *loop while*. Desta forma não estamos apenas a fazer percorrer a animação roleta.

## Conclusões

Os objetivos solicitados foram alcançados. Percorrendo todos os passos enumerados neste relatório, desenvolvemos os conhecimentos previamente adquiridos sobre lógica e sistemas digitais, descrevendo hardware e vários módulos funcionais. Aprendemos ainda a elaborar esquemas elétricos e melhorámos as nossas capacidades de programação em Java. Algumas etapas foram mais trabalhosas que outras, nomeadamente a análise e compreensão descrições hardware que, tal como muitas outras partes deste trabalho, passaram por várias versões e processos de simplificação e interpretação.

## A.1. Descrição CUPL do bloco Roulette Display

```
Name      rouletteDisplay ;
PartNo    00 ;
Date      14-10-2009 ;
Revision  01 ;
Designer  Engineer ;
Company   CCISEL ;
Assembly  None ;
Location  ;
Device    v750c ;


/* ***** INPUT PINS ***** */
PIN [1..5] = [d0..4]; pin 10 = ph; pin 11
= wr;
/* ***** OUTPUT PINS ***** */ PIN
[18,17,16,19,22,21,20] = [a,b,c,d,e,f,g]; pinnode
[14,15,25,26,35] = [q0..4];

[q0..4].d = [d0..4];
[q0..4].ck = wr;
[q0..4].ar = 'b'0;
[q0..4].sp = 'b'0;

field number = [q0..4];
field segments = [ina,inb,inc,ind,ine,inf,ing]; table
number => segments{
0=>'b'1111110; 4=>'b'0110011; 8=>'b'1111111; C=>'b'0010000;
1=>'b'0110000; 5=>'b'1011011; 9=>'b'1111011; D=>'b'0001000;
2=>'b'1101101; 6=>'b'1011111; A=>'b'1000000; E=>'b'0000100;
3=>'b'1111001; 7=>'b'1110000; B=>'b'0100000; F=>'b'0000010;
10=>'b'0000001; 12=>'b'0110000; 14=>'b'0001100; 16=>'b'1000010;
11=>'b'1100000; 13=>'b'0011000; 15=>'b'0000110; 17=>'b'0000000;
} a = ina $ ph; b
= inb $ ph; c = inc
$ ph; d = ind $ ph;
e = ine $ ph; f =
inf $
ph; g = ing $
ph;
```


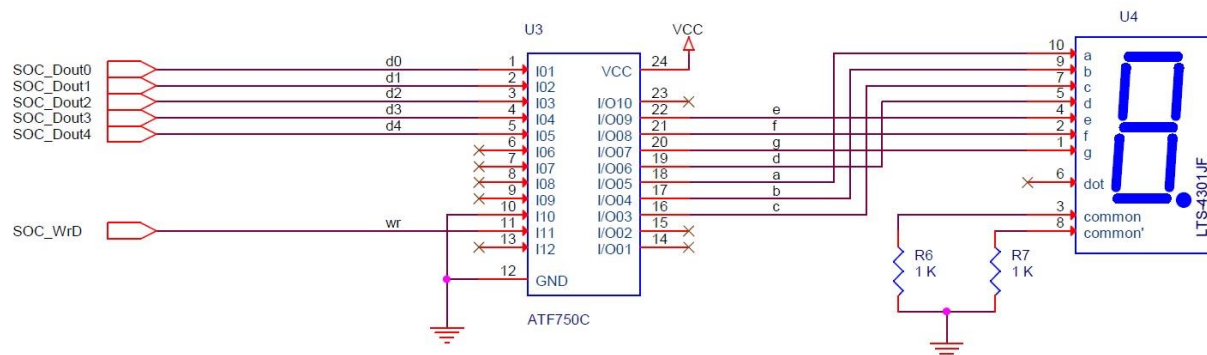
## A.2. Esquema elétrico do módulo *Roulette Display*



### A.3. Código Java da classe Roulette Display

```
public class RouletteDisplay {
    private static final int CLEAR_DISPLAY = 0x17;
    private static final char ANIMATION[] = {0x0A, 0x0B, 0x0C, 0x0D, 0x0E,
0x0F};
    private static final int ANIMATION_MAX_INDEX = ANIMATION.length -
1;
    private static final long ANIMATION_TIMEOUT_MS = 300;
    private static final boolean SERIAL_INTERFACE = true;
    private static final int DATA_MASK_OUT_PORT = 0x1F;
    private static final int WR_MASK_OUT_PORT = 0x40; // Write.
    private static int animationIndex;
    private static long timeout;
    public static void main(String[] args) {
        HAL.init();

        SerialEmitter.init();
        init();
        public static void init() {
            clear();
        }
        public static void clear() {
            showNumber(CLEAR_DISPLAY);
        }
        private static void showNumberParallel(int number) {
            HAL.writeBits(DATA_MASK_OUT_PORT, number);
            HAL.setBits(WR_MASK_OUT_PORT);
            HAL.clrBits(WR_MASK_OUT_PORT);
        }
        private static void showNumberSerial(int number) {
            SerialEmitter.send(SerialEmitter.Destination.RDisplay, number);
        }
        public static void showNumber(int number) {
            if (SERIAL_INTERFACE) {
                showNumberSerial(number);
            } else {
                showNumberParallel(number);
            }
        }
        public static void startAnimation() {
            animationIndex = 0;
            showNumber(ANIMATION[animationIndex]);
            timeout = Time.getTimeInMillis() + ANIMATION_TIMEOUT_MS;
        }
        public static void animation() {
            if (timeout <
Time.getTimeInMillis()) {
                animationIndex =
animationIndex < ANIMATION_MAX_INDEX ?
animationIndex + 1 : 0;
                showNumber(ANIMATION[animationIndex]);
                timeout += ANIMATION_TIMEOUT_MS;
            }
        }
    }
}
```